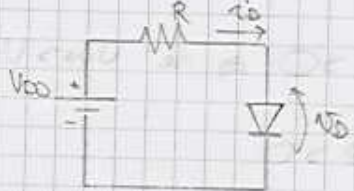


$$i_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

$$I_S = 10^{-5} \text{ A}$$

$$V_T = \frac{kT}{q} = 25 \text{ mV}$$



$$\begin{cases} I_D = \frac{V_{D0} - V_D}{R} \\ I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \end{cases}$$


dependenza dalla temperatura: $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

DIODO ZENER




Lo Zener lavora in scarica

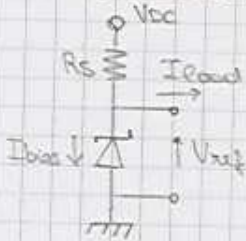La corrente di polarizzazione non deve superare al di sotto di una soglia


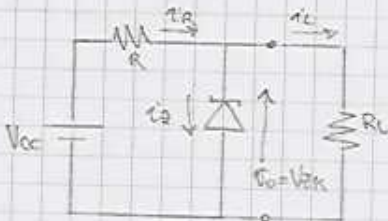
$$R_S \leq \frac{V_{D0} - V_{Zref}}{I_{Zmax} + \frac{I_{Zmin}}{I_Z}}$$




$$i_Z = i_R - i_L = \frac{V_{CC} - V_{ZK}}{R} + \frac{V_{ZK}}{R_L}$$

$$R_{lim} = \frac{V_{CC} - V_Z}{I_L + I_Z}$$

R controlla la corrente di polarizzazione del diodo

$$I_Z = \frac{V_{CC} - V_{ZK}}{R} \Rightarrow R = \frac{V_{CC} - V_{ZK}}{I_Z}$$
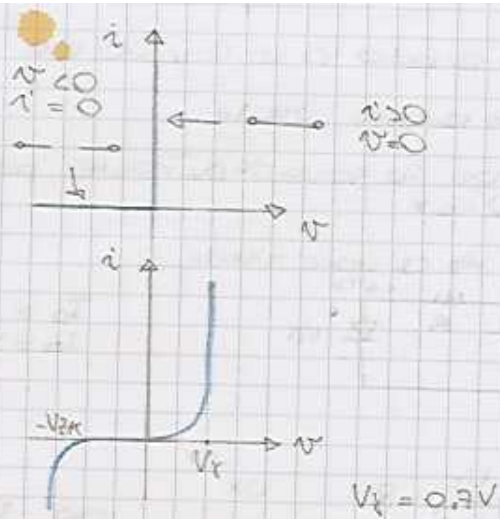
$$R_{max} = \frac{V_{CC} - V_{ZK}}{I_{Zmin} + I_{Zmax}}$$




Se ha un diodo in un circuito da analizzare:

• $V_f = 0 \Rightarrow$ diodo ideale


Impongo la corrente positiva e negativa = fanno 0 e calcolano i 2 casi

• $V_f > 0 \Rightarrow$ diodo reale

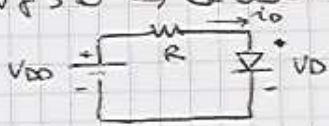

$$I_0 \approx I_s e^{\frac{V_0}{V_T}}$$

$$I_0 = \frac{V_{00} - V_0}{R}$$

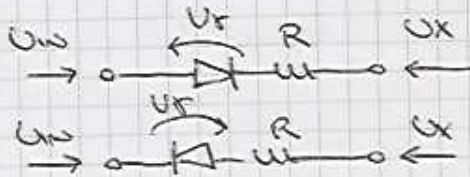

ON se $U_{in} - V_d - U_x > 0 \Rightarrow$ se $U_{in} > V_d + U_x$

ON se $\frac{U_x - V_d - U_{in}}{R} > 0$

\Rightarrow se $U_{in} < U_x - V_d$

x per avere il controllo